

Practica Capacitor


Francisco Javier Batista Acosta 2021-0952

Título de la asignación: Capacitor

Objetivos: Realizar lo visto en el video sobre los capacitores

Procedimiento: En la página de Tinkercad agregar un protoboard con una batería de 9V, un capacitor de 1200 Ohm, 2 resistores y un led para verificar el funcionamiento.

Resultados:

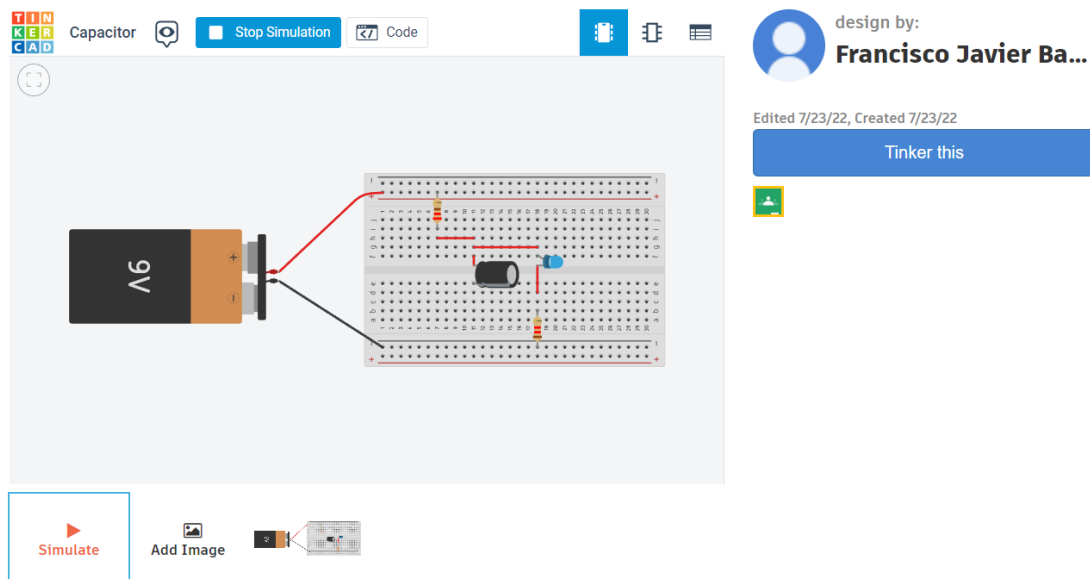

Análisis: Al inicio de la tarea no me estaba dando luz el led hasta que me di cuenta que el valor y voltaje de los resistores no eran los adecuados así que verifique y pude lograrlo.